

%문제 9번

```
type = input('연결 형태를 입력하세요 (직렬: 1, 병렬: 2): ');  
n = input('저항의 개수: ');
```

```
n =  
2
```

```
sum_R = 0;  
  
for k = [1:n]  
    R_k = input('저항값: ');  
  
    if type == 1  
        sum_R = sum_R + R_k;  
    else  
        sum_R = sum_R + (1 / R_k);  
    end  
end  
  
if type == 1  
    R_eq = sum_R;  
else  
    R_eq = 1 / sum_R;  
end  
  
fprintf('등가저항: %d',R_eq)
```

등가저항: 3